

PRÁCTICA: CIRCUITOS SERIE Y PARALELO.

Elige dos resistencias (R_1 y R_2) de valores del mismo orden.

R_1	
R_2	

Con ayuda de cables, una pila de petac y una placa proto móntalas primero en serie con la pila y después en paralelo.

Dibuja los circuitos:

Y completa las siguientes tablas:

CIRCUITO SERIE.

	Valor calculado.	Valor medido.
Resistencia total.		
Intensidad total.		
Intensidad en R_1 .		
Intensidad en R_2 .		
Voltaje en R_1 .		
Voltaje en R_2 .		

CIRCUITO PARALELO.

	Valor calculado.	Valor medido.
Resistencia total.		
Intensidad total.		
Intensidad en R_1 .		
Intensidad en R_2 .		
Voltaje en R_1 .		
Voltaje en R_2 .		